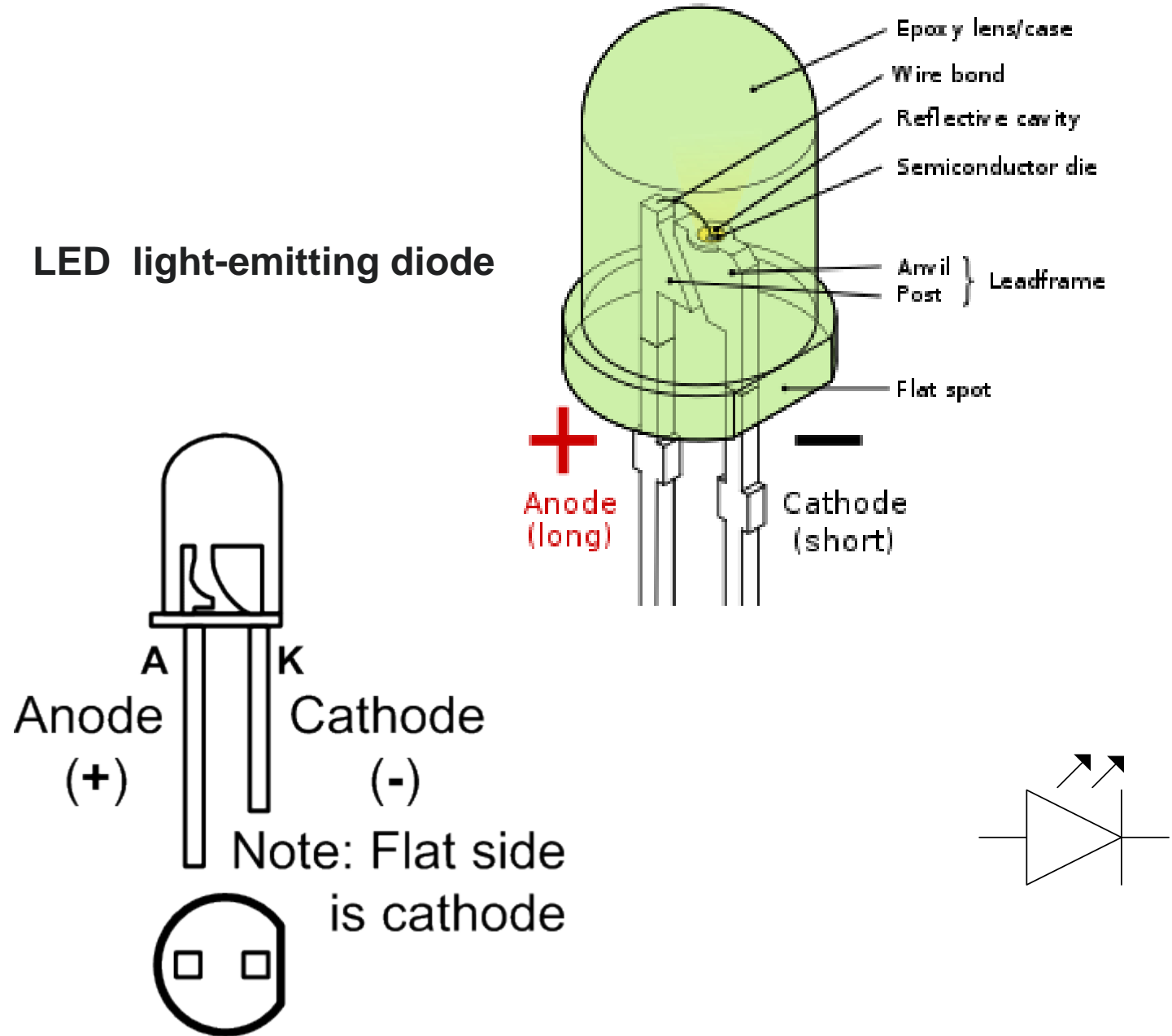


Namenski računarski sistemi


LED diode

LED light-emitting diode




Namenski računarski sistemi

LED diode

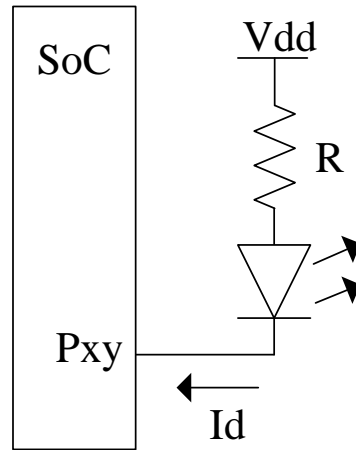


$$I_d = \frac{V_{dd} - V_D}{R}$$

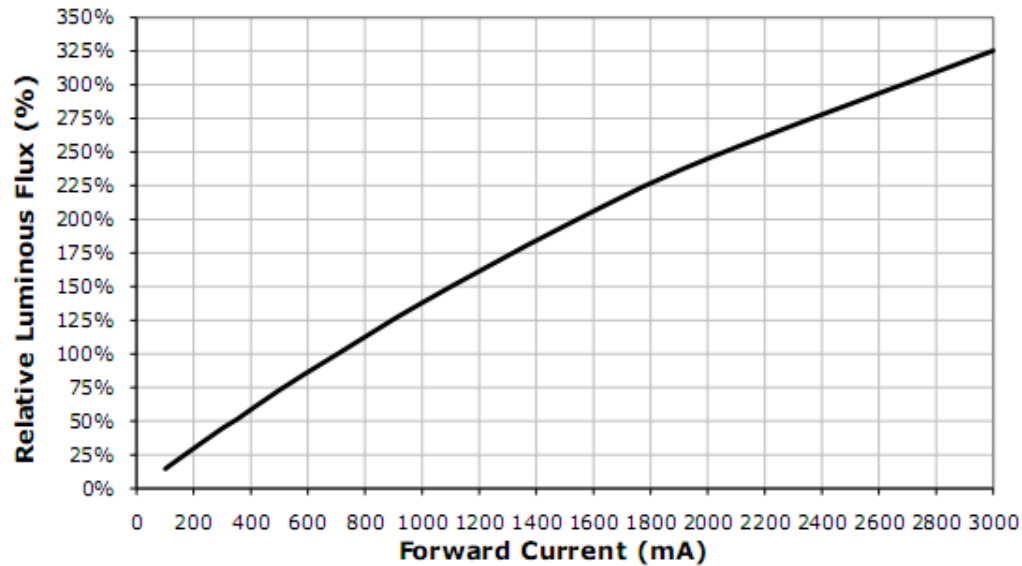RELATIVE FLUX VS. CURRENT ($T_j = 25^\circ\text{C}$)




Namenski računarski sistemi

LED diode




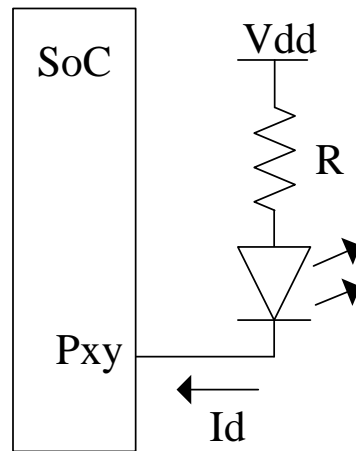


$$I_d = \frac{V_{dd} - V_D}{R}$$

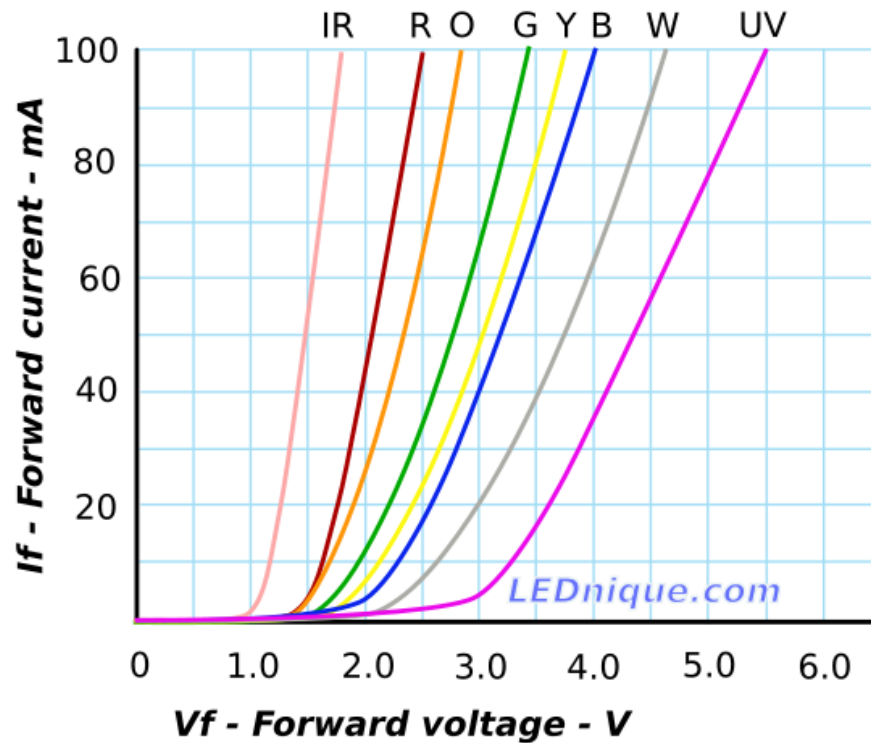


Namenski računarski sistemi

LED diode

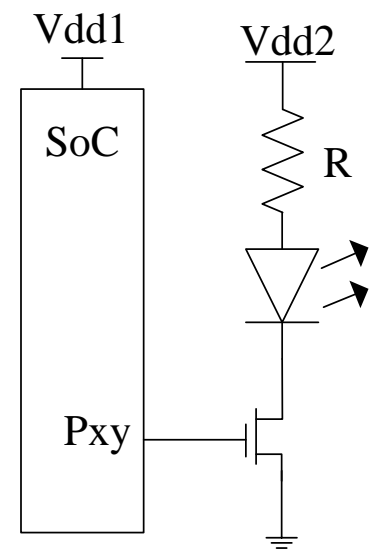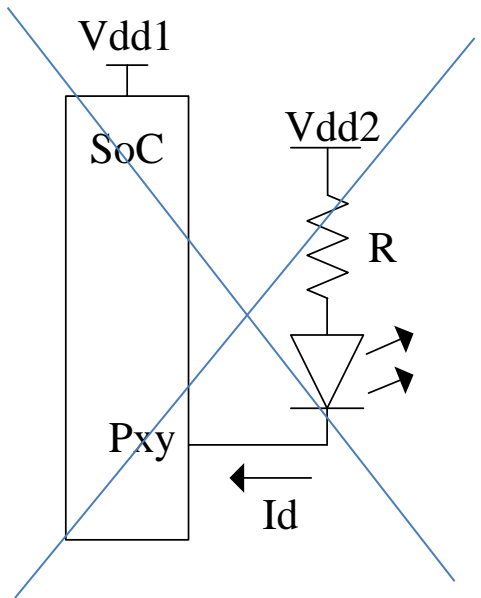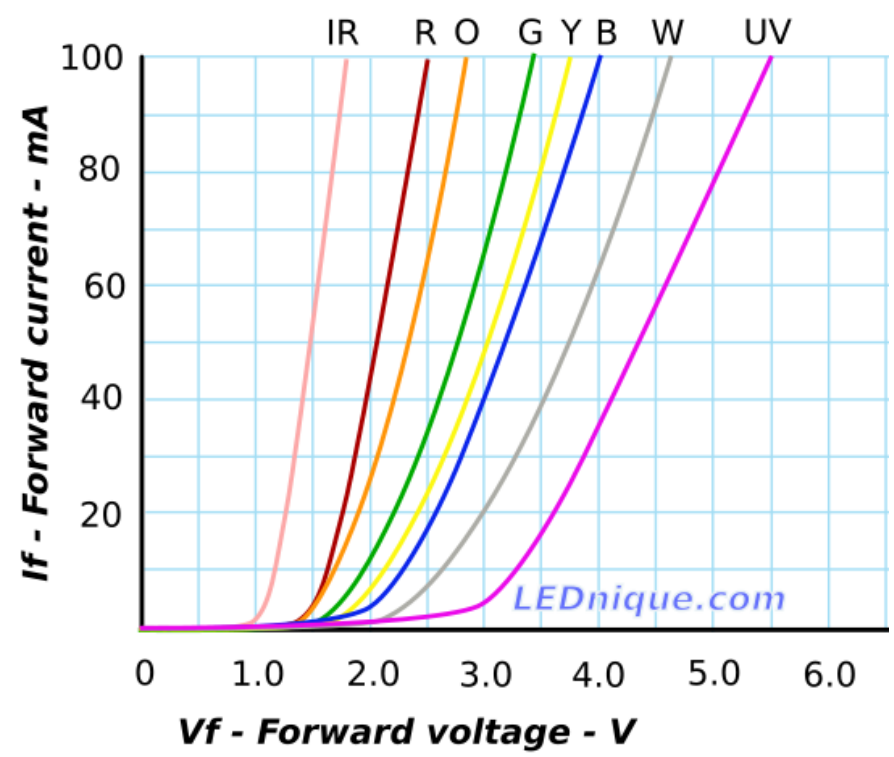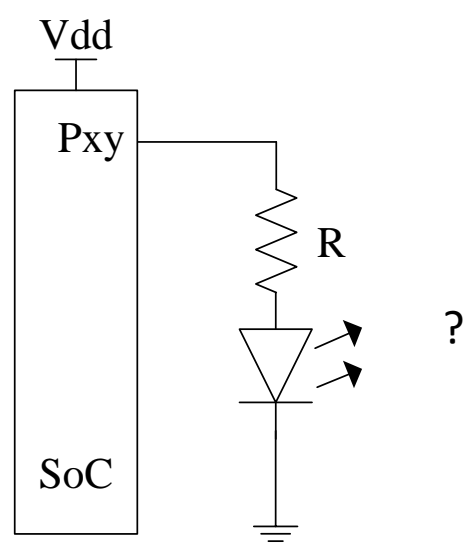

Namenski računarski sistemi

LED diode


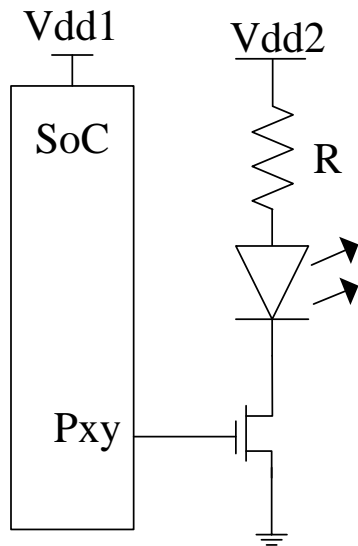


Oko oseća srednju vrednost
Integralno

Jačina zavisi od srednje vrednosti


$$I_d = \frac{V_{dd} - V_D}{R}$$
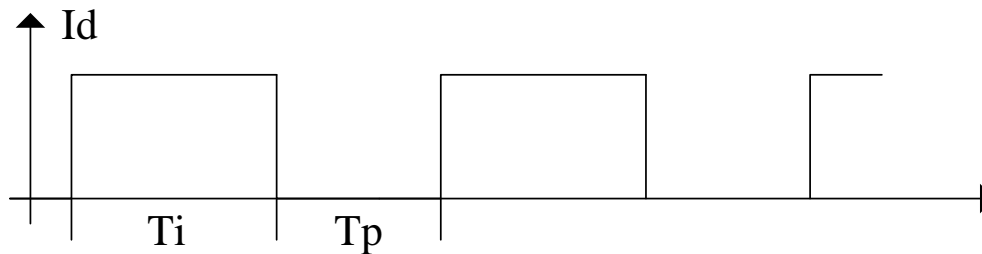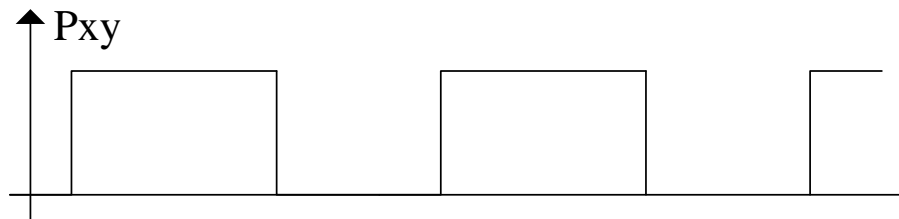
$$I_{dsr} = \frac{T_i}{T_i + T_p} \left(\frac{V_{dd} - V_D}{R} \right)$$






Namenski računarski sistemi

LED diode


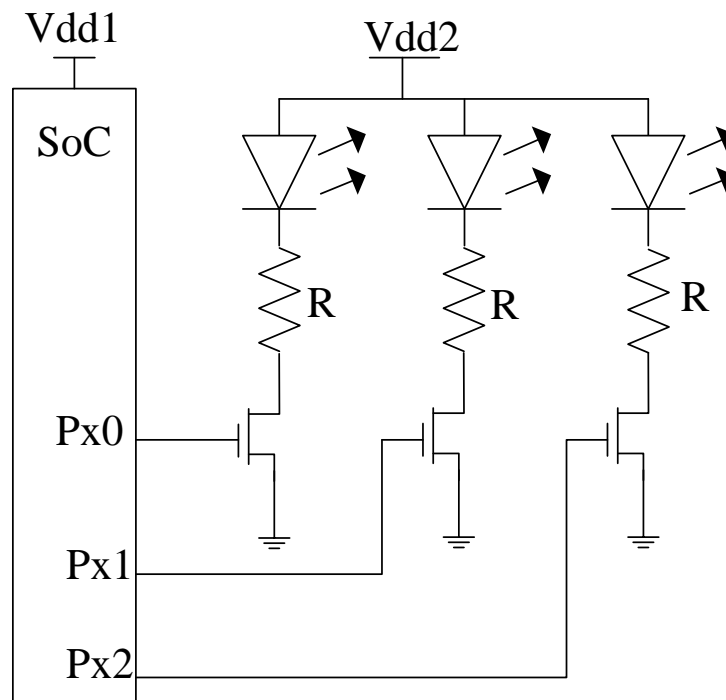


Namenski računarski sistemi

LED diode

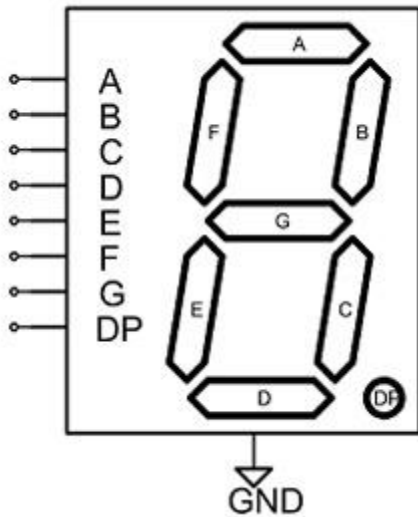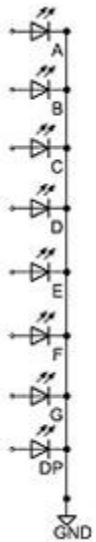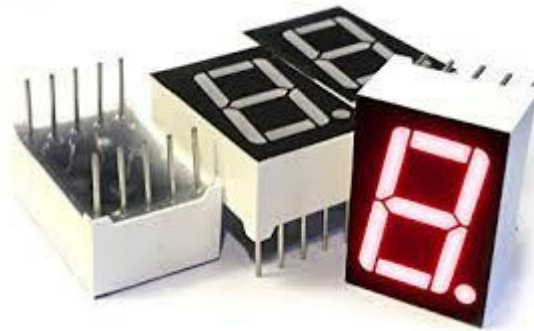


Zajednička katoda

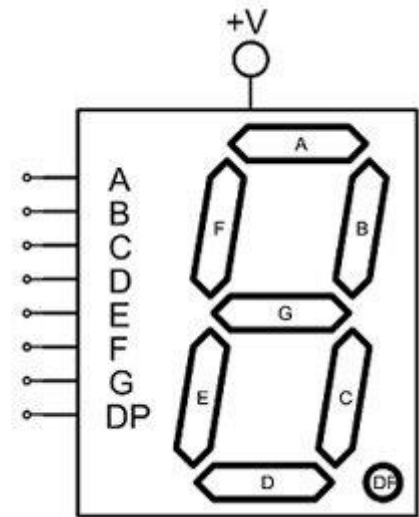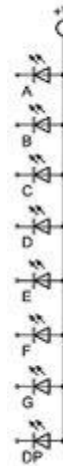

Zajednička anoda

Namenski računarski sistemi


LED diode

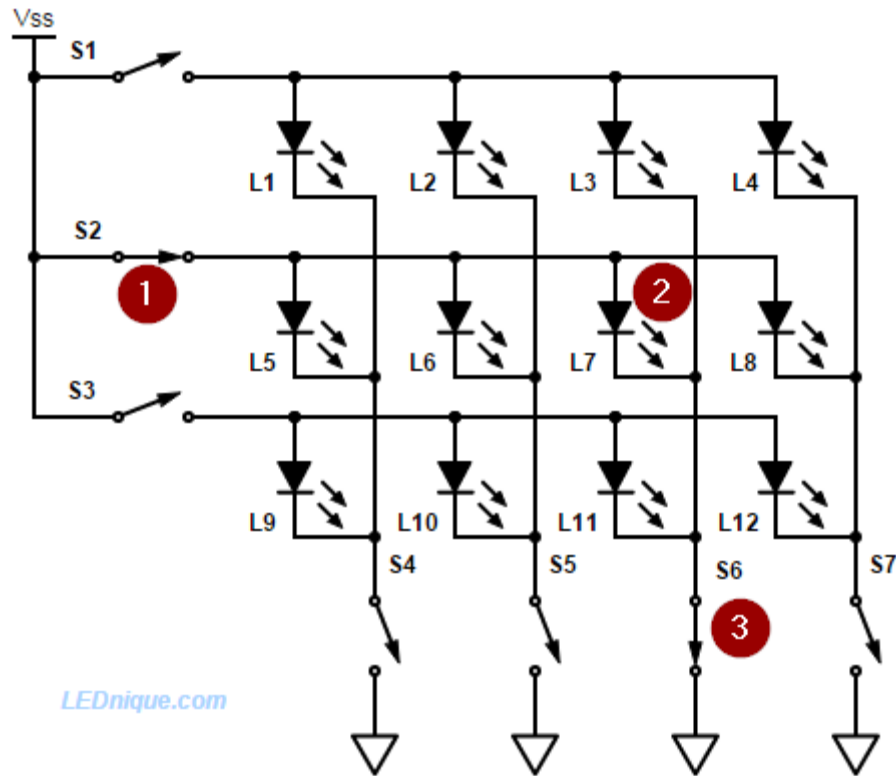

multiplesiranje

Namenski računarski sistemi


LED diode

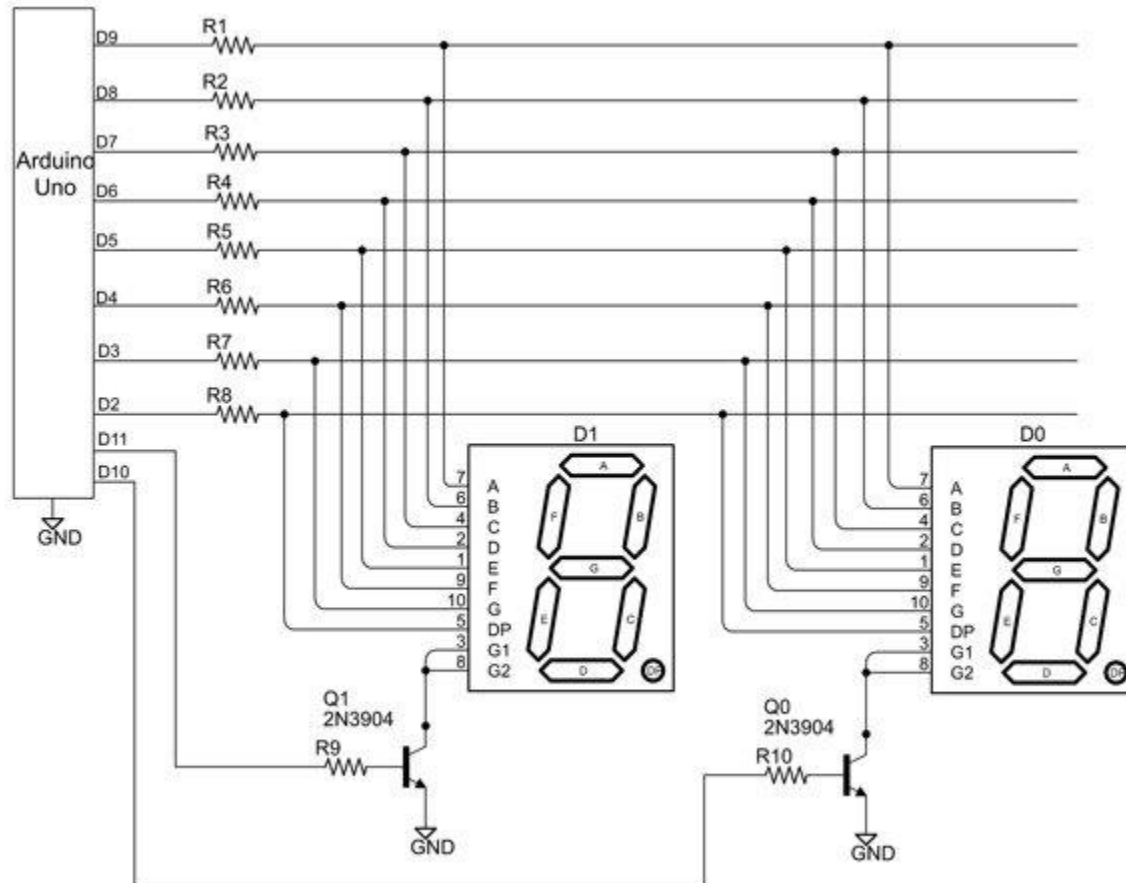

multiplexiranje

Namenski računarski sistemi

LED diode

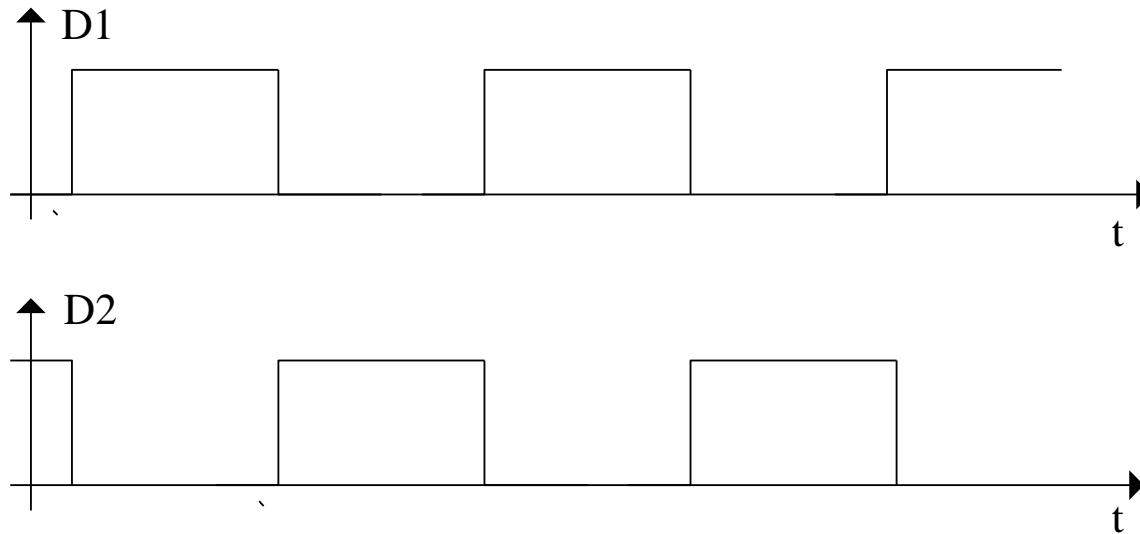


multipleksiranje

Da bi bila ista vidljivost kao i kada nije multipleksiran, struja kroz diode mora biti dva puta veća nego kod nemultipleksiranog kada se prikazuje taj displej

Namenski računarski sistemi

LED diode

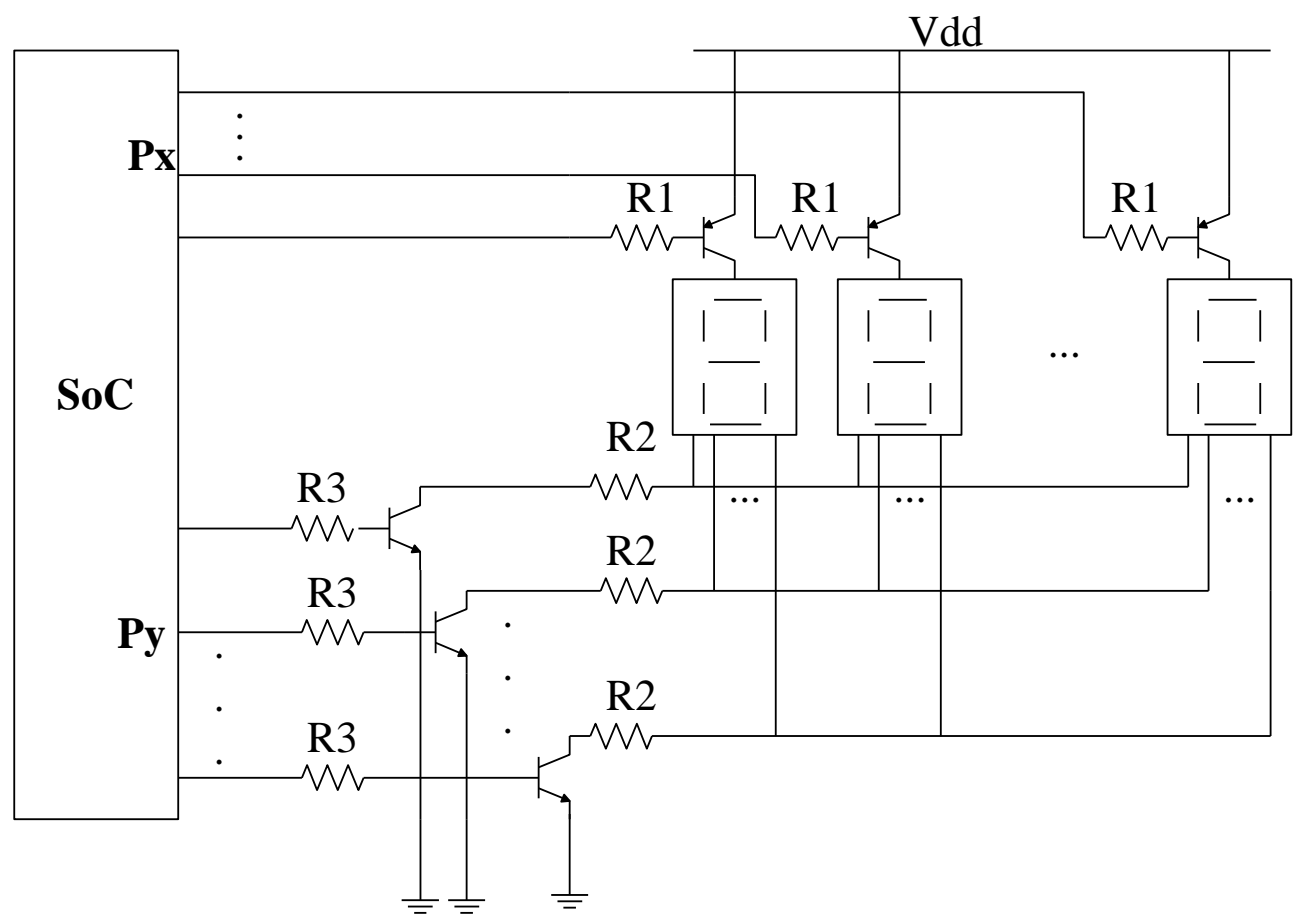

Namenski računarski sistemi

LCD



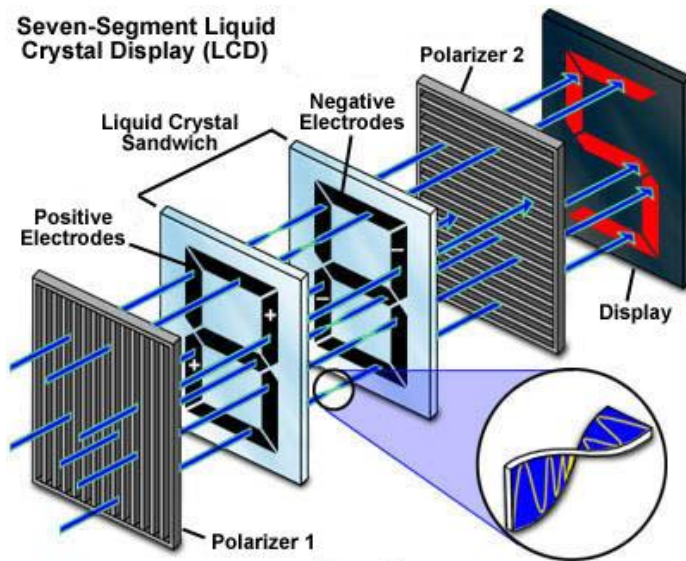


Figure 3

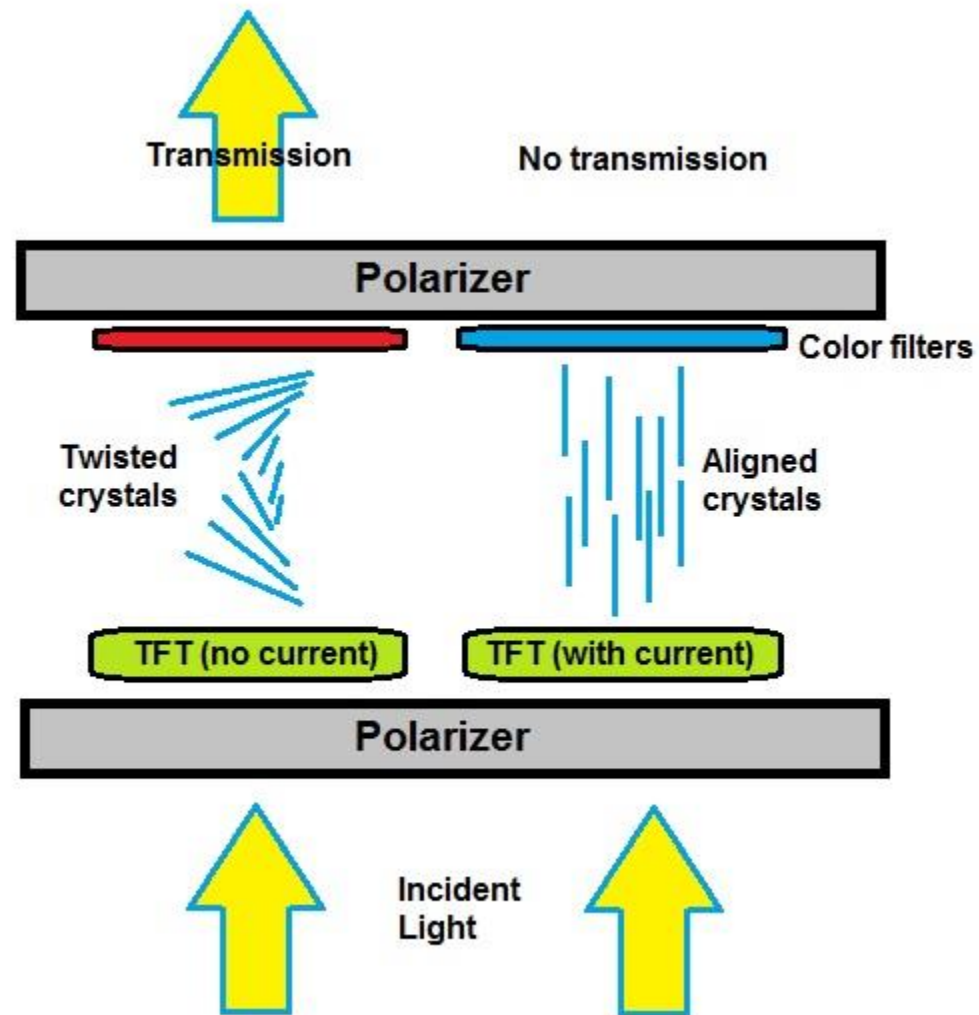

Namenski računarski sistemi

LCD

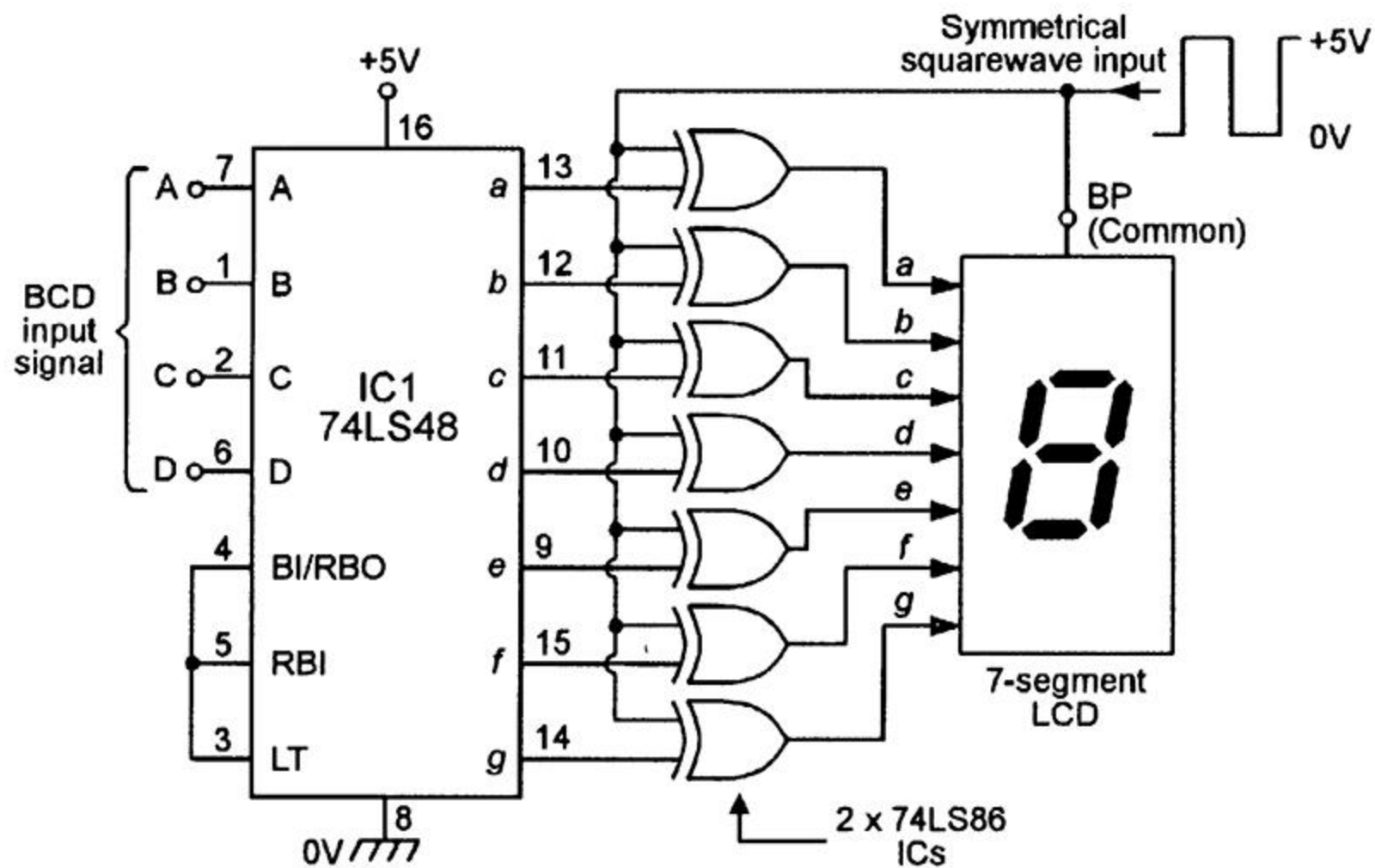

Namenski računarski sistemi

LCD

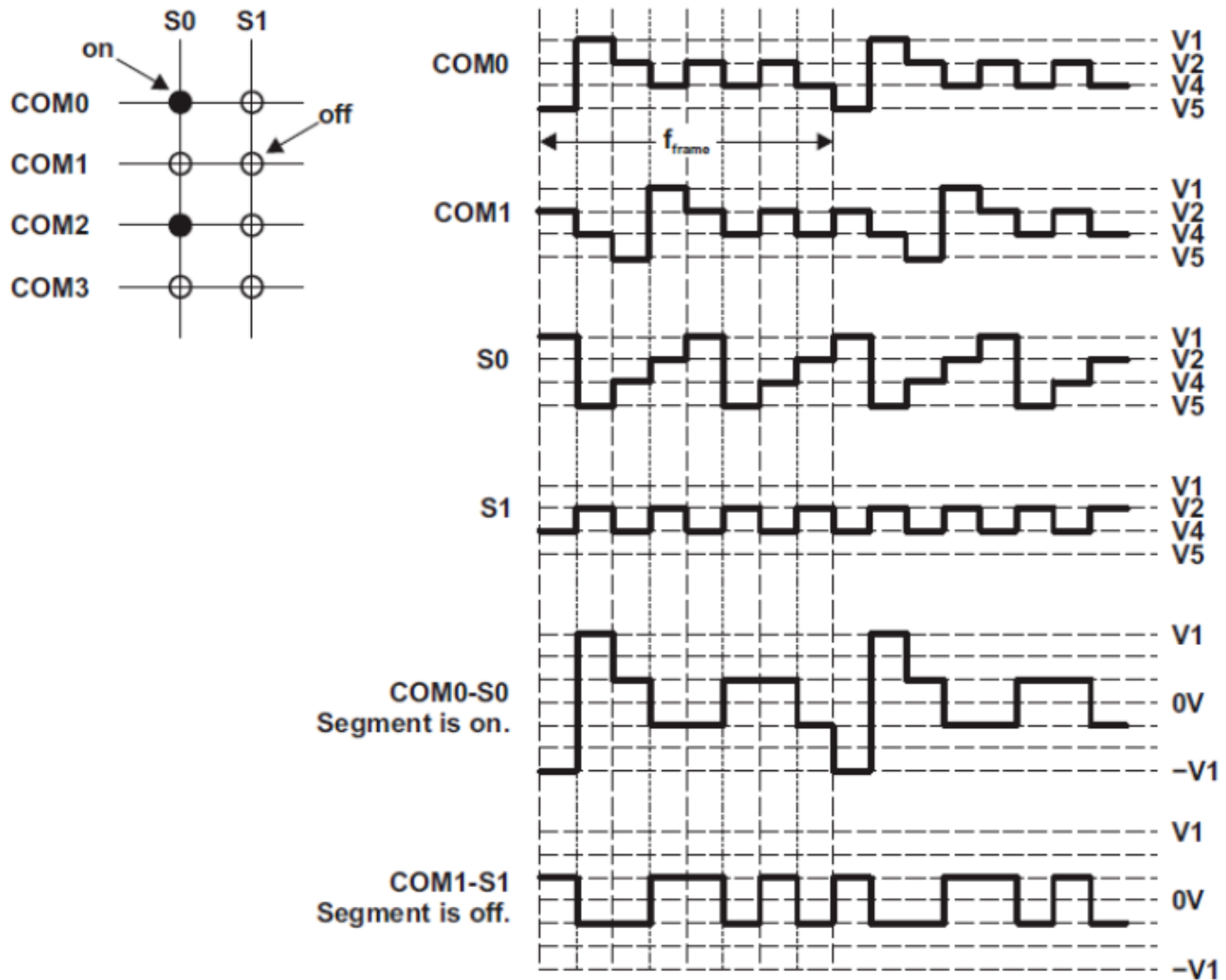


Figure 3. 4-Mux Connections and Waveforms